1. Citando o Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM), definimos uma grandeza como propriedade de um fenômeno, corpo ou substância, que pode ser expressa quantitativamente sob a forma de um número e uma unidade de medida. Na eletroeletrônica, existem diversas grandezas elétricas, entretanto, as fundamentais são: Tensão, Corrente, Resistência e Potência.

   Preencha o quadro abaixo com a definição, unidade de medida e simbologia de representação de cada uma das grandezas elétricas informadas.

Grandeza	Definição	Unidade	Simbol.
Tensão			
Corrente			
Resistência			
Potência			

2. As grandezas elétricas podem assumir valores demasiadamente grandes ou extremamente pequenos, entretanto, sua representação deve seguir os padrões através do conhecimento dos múltiplos e submúltiplos da unidade analisada.

   Converta os valores do quadro abaixo para unidade adequadas.

Valor	Resposta	Valor	Resposta	Valor	Resposta
0,0000000011 A		0,00001 W		0,0045 A	
0,3 W		0,0000000130 A		0,0009 A	

3. A Primeira Lei de Ohm, postulada pelo físico alemão Georg Simon Ohm (1787-1854) em 1827, demostrou que no condutor a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Utilizando os conceitos estudados sobre a Primeira Lei de Ohm, informe:
   Uma lâmpada de lanterna de 12 V solicita uma corrente de 15 mA das pilhas. Qual é a potência desta lâmpada?

Resposta	

4. Faça a análise dos seguintes circuitos e calcule as quedas de tensão pelo método:
    I. Tradicional;
    II. De Proporção.

